

## Digitaltechnik Labor 2

# Von halben und vollen Addierern

### Vorbereitung

Jan Hoegen\*

Erstellt am: 10. April 2022

Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Jan Bauer

### Inhaltsverzeichnis

<b>1 Umformung des Halbaddierers</b>	<b>2</b>
1.1 Umformen der Gleichung . . . . .	2
1.2 Schaltbild des umgeformten Halbaddierers . . . . .	2
1.3 Simulation der Schaltung . . . . .	2
<b>2 Umformen des Volladdierers</b>	<b>2</b>
2.1 Umformen der Gleichung . . . . .	3
2.2 Schaltbild des umgeformten Volladdierers . . . . .	3
2.3 Simulation der Schaltung . . . . .	3
<b>3 Umformen des 2-Bit-Addierer-Netz</b>	<b>4</b>
3.1 Blockschaltbild des 2-Bit Ripple-Carry-Addiernetz . . . . .	4
3.2 Umformen des Schaltbilds . . . . .	4
3.3 Simulation der Schaltung . . . . .	5

---

\*Matrikelnummer: 82358

# 1 Umformung des Halbaddierers

In diesem Abschnitt wird ein Halbaddierer durch ausschließlich NAND- und NOR-Gatter realisiert. Nachdem im nächsten Abschnitt auf gleiche Weise Ein Volladdierer umgeformt wird, kann schließlich ein 2-Bit-Ripple-Carry-Addierer nur durch NANDs und NORs gebildet werden.

## 1.1 Umformen der Gleichung

Für den *Carry-Out* des Halbaddierers gilt gemäß der Laboranleitung:

$$c_0 = a \wedge b$$


Nach Umformen durch Idempotenz und Involution ergibt sich:

$$\begin{aligned} c_0 &= a \wedge b \\ c_0 &= (a \wedge b) \wedge (a \wedge b) \\ c_0 &= \overline{\overline{(a \wedge b) \wedge (a \wedge b)}} \\ c_0 &= \overline{\overline{(a \wedge b)} \wedge \overline{\overline{(a \wedge b)}}} \end{aligned}$$

Dies entspricht 2 NAND-Gattern, der Ausgang des Ersten liegt dabei auf beiden Eingängen des Zweiten.
 
## 1.2 Schaltbild des umgeformten Halbaddierers

Der vollständige Halbaddierer mit Umformung nach oben stehender Rechnung ergibt folgendes Schaltbild:



## 1.3 Simulation der Schaltung

Die oben stehende Schaltung in logisim-evolution aufgebaut erzeugt die Wahrheitstabelle aus 1. Sie stimmt mit der eines Halbaddierers überein, die Schaltung erfüllt damit weiterhin ihre Funktion.

# 2 Umformen des Volladdierers

Nachdem zuerst der Halbaddierer durch NORs und NANDs realisiert wurde, wird nun analog mit dem Volladdierer vorgegangen.

Tabelle 1: Wahrheitstabelle des simulierten Halbaddierers

$a$	$b$	$c$	$s$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

## 2.1 Umformen der Gleichung

Für den Ausgang des *Carry-Out* eines Volladdierers gilt gemäß der Laboranleitung:

$$c_0 = (a \wedge b) \vee (\bar{s} \wedge c_i)$$

Nach Umformen durch Involution ergibt sich:

$$c_0 = (a \wedge b) \vee (\bar{s} \wedge c_i)$$


$$c_0 = \overline{\overline{(a \wedge b) \vee (\bar{s} \wedge c_i)}}$$

$$c_0 = \overline{(\overline{a \wedge b}) \wedge (\overline{\bar{s} \wedge c_i})}$$

Dies entspricht drei NAND-Gattern. Jede Klammer sowie ihre Verknüpfung ist ein NAND-Gatter.
 
## 2.2 Schaltbild des umgeformten Volladdierers

Das vollständige Schaltbild eines Volladdierers nach oben stehender Umformung sieht dann so aus:



## 2.3 Simulation der Schaltung

Diese Schaltung in logisim-evolution aufgebaut erzeugt die Wahrheitstabelle in 2. Sie stimmt mit der eines Volladdierers überein, die Schaltung erfüllt also weiterhin ihre Funktion.


Tabelle 2: Wahrheitstabelle des simulierten Volladdierers

$a$	$b$	$c_i$	$c_0$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

### 3 Umformen des 2-Bit-Addierer-Netz

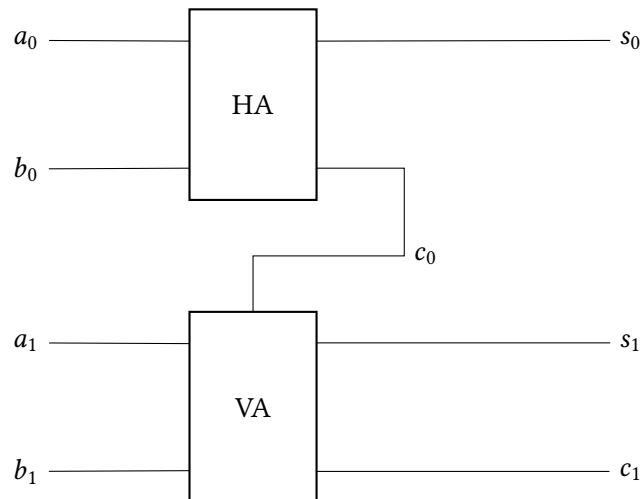
#### 3.1 Blockschaltbild des 2-Bit Ripple-Carry-Addiernetz

Das Schaltbild des 2-Bit Ripple-Carry-Addiernetz in Blockschaltung sieht so aus:


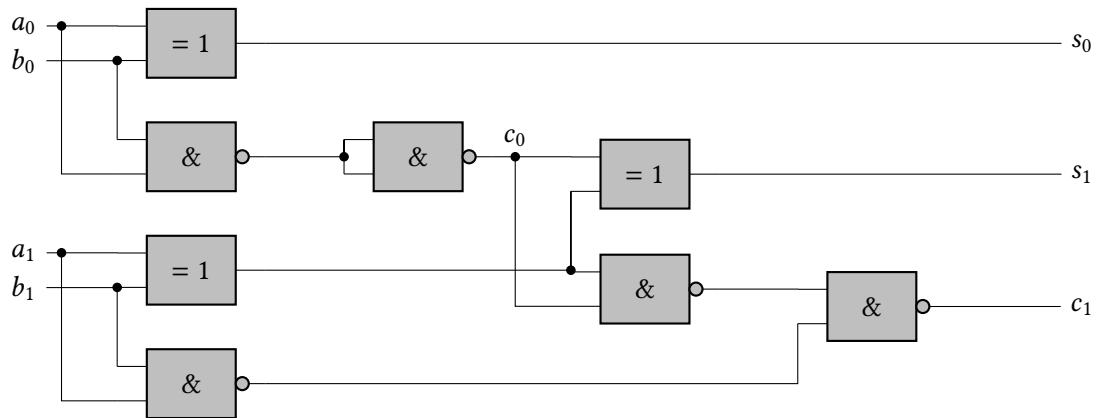
#### 3.2 Umformen des Schaltbilds

Das vollständige Schaltbild mit einsetzen der Layouts aus Abschnitt 1.2 und 2.2 ergibt:



### 3.3 Simulation der Schaltung

Diese Schaltung in logisim-evolution aufgebaut erzeugt die Wahrheitstabelle in 3. Sie stimmt mit der eines 2-Bit-Ripple-Carry-Addierers überein, die Schaltung erfüllt also weiterhin ihre Funktion.

Tabelle 3: Wahrheitstabelle des simulierten 2-Bit-Ripple-Carry-Addierers

$a_0$	$b_0$	$a_1$	$b_1$	$c_1$	$s_1$	$s_0$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1	0